

# Laboration 4, Logic Gates

Robert Åberg

October 17, 2015

## Contents

<b>1</b>	<b>Decoder</b>	<b>2</b>
1.1	.....	2
1.2	.....	2
<b>2</b>	<b>Multiplexer</b>	<b>2</b>
2.1	.....	2
2.2	.....	3
<b>3</b>	<b>Adder</b>	<b>4</b>
3.1	.....	4
3.2	.....	4
<b>4</b>	<b>Latches</b>	<b>5</b>
4.1	.....	5
4.2	.....	5
<b>5</b>	<b>D Flip-Flops and Registers</b>	<b>6</b>
5.1	D flip-flop .....	6
5.1.1	.....	6
5.1.2	.....	6
5.2	.....	7
<b>6</b>	<b>Design of a Synchronous Sequential Circuit.</b>	<b>7</b>
6.1	.....	7
6.1.1	.....	7
6.1.2	.....	8

## 1 Decoder

### 1.1

 


Figure 1: Decoder

### 1.2

Genom att testa de olika inputs på A1 respektive A0 verifierar jag utdata. Om A0 och A1 har 0 som indata bör därför Y0 vara den enda som har ett som utdata.

## 2 Multiplexer

### 2.1

- MUX utdata är blå för att den "bär" på en bit det är just nu inget som bestämmer vad det ska vara.
- Utdata signalen "Equal" är röd eftersom det är något fel. Det kan antingen vara, som i det här fallet, att den inte får någon indata eller den får olika signaler från flera grindar.
- Select signalen är svart i det här fallet eftersom den har ett flerbitsvärde. Antingen är någon eller alla bits opsecificerade.

## 2.2


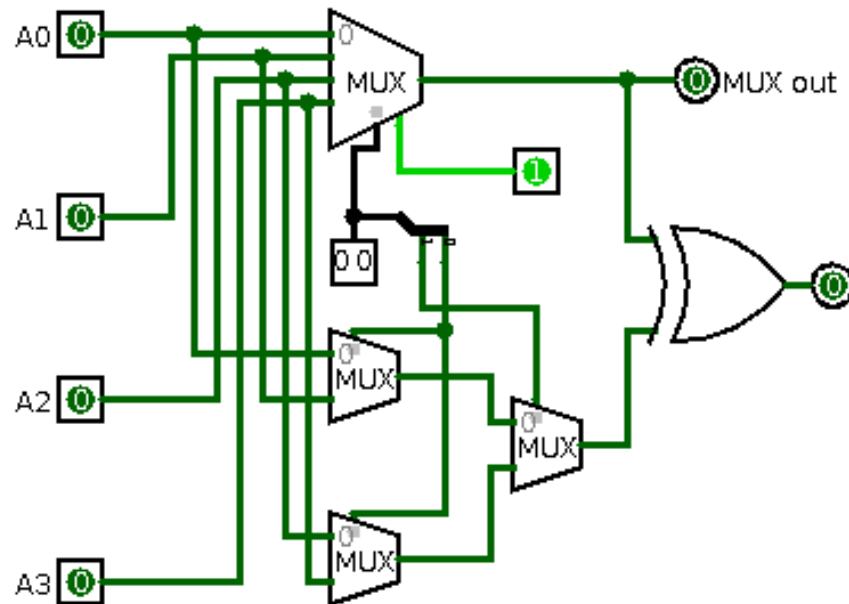


Figure 2: 4:1 multiplexer


Efersom vi kan undersöka om de båda konstruktionerna av multiplexarna kan ge samma värde så kan vi helt enkelt undersöka om både ger samma utdata.

### 3 Adder

#### 3.1

 


#### 3.2

 


## 4 Latches

### 4.1

 

- Eftersom det är ett minne beror det helt på vad Q och Q' hade från början. R indata kan beskrivas som "reset" och S som "set".

### 4.2

 

- När både CLK och D är 0 händer ingenting (förutsatt att de inte hade något värde från början). När sedan CLK sätts till 1 blir den ena AND


grinden 1 och den andra 0, beroende på värdet av D. Q och Q' ändras inte om CLK ändras. CLK bestämmer bara när Q och Q' ska ändras.

- När CLK är 1 och D sätts till 1 ändras Q till 1 och Q' till 0.
- Fördelen med en D latch är att vi kan bestämma när vi vill ändra värdet på Q och Q'. Detta blir ett problem i SR latchen eftersom S och R både står för när vi ändrar och vad vi ändrar.
- Problemet med D latchen är att Q och Q' bara ändras när vi bestämmer det. Dvs, det kan bli konflikter med tajmingen och input samt output inte blir samma.

## 5 D Flip-Flops and Registers

### 5.1 D flip-flop


#### 5.1.1

 

#### 5.1.2

Värdet av Q ändras på klockans "rising-edge". Dvs, när D ändras påverkas bara Q när CLK sätts till 1. Annars bibehåller den bara state.


5.2

 

## 6 Design of a Synchronous Sequential Circuit.

6.1

6.1.1

 

### 6.1.2

Alla "Synchronous Sequential Circuit" måste innehålla ett register samt att de ska vara kopplade till samma klocka. Dessutom måste varje cykel passera ett register. I denna lab skulle bara 5.1 och 5.2 vara en "Synchronous Sequential Circuit" eftersom de just måste innehålla ett register. En D latch i sig är ett register så uppfyller den därmed kravet.